山东大学 计算机科学与技术 学院

计算机组成与设计 课程实验报告

学号: 202200130048 姓名: 陈静雯 班级: 6

实验题目: 二进制补码加法器实验

实验学时: 2 实验日期: 5.7

实验目的:

根据补码加法器的模型,理解数据流及其时序关系。

掌握加法器实现补码加、减运算的基本原理。

硬件环境: 康芯 KX-CDS EP4CE6/10 器件


软件环境: quartus || 环境


实验内容与设计:

1、实验内容


- ◆数据宽度为4位,设计出实验线路图。
- ◆设计试验步骤。
- ◆使用开关进行数据加载,完成补码加、减运算。
- ◆符号位运算采用双符号位,累加器应有清零控制。
- ◆通过指示灯观察运算结果,记录实验现象,写出实验报告。

2、实验原理图

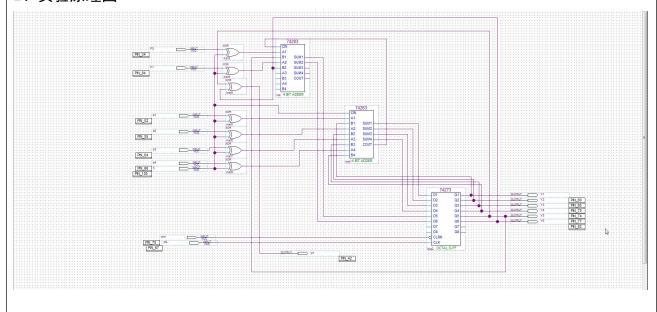

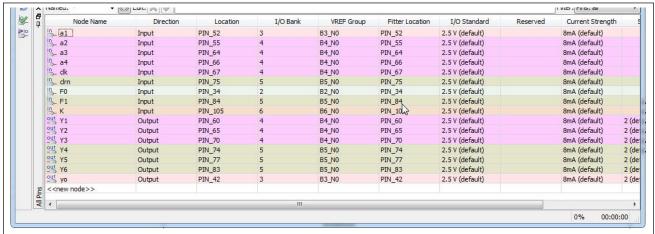


3、实验步骤

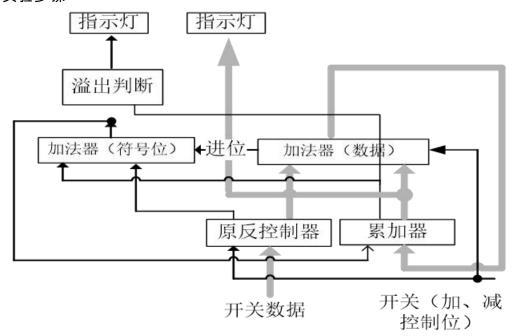


累加器选用一片 74LS273; 加法器用两片 74 LS283; 原、反码控制器用一片 74LS86. 溢出判断用一片 74LS86。

4、实验结果


键 8=f0, 键 7=f1, 键 6=c|rn, 键 5=c|k, 键 4-1=a3-0, 输出 | ed6-1=y6-1, | ed7=溢出, 拨片开关 2=K=加(0)/减(1)。 下图, 清空之后加1, 输出结果1

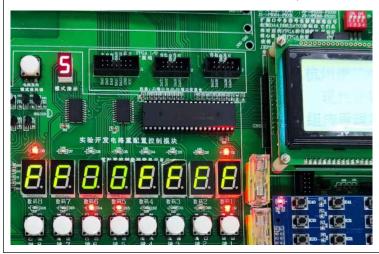


在原数 1 的基础上加 0111

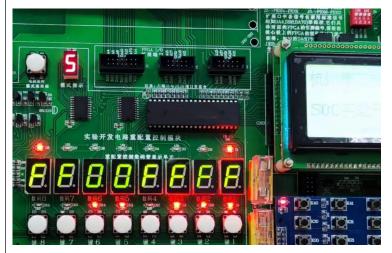


得到结果 1000, 没有溢出

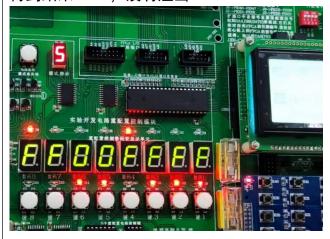

K=1=减,在原数 1010 基础上-1, f0=1

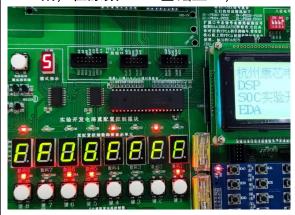

可以得到结果 1001, 因为 f0 异或 f1=1, 所以溢出

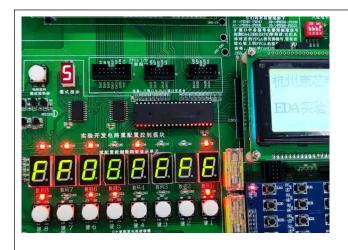

结论分析与体会:

- 1. 采用双符号位, 当两个符号异或为1, 则溢出, 异或为0, 不溢出
- 2. Clrn 是清零控制

注:实验报告的命名规则: 学号_姓名_实验 n_班级